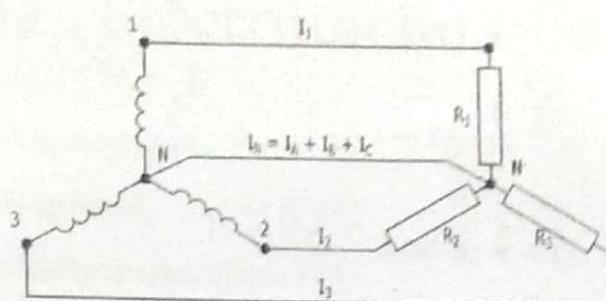


Problème :

Soit le circuit monté en étoile, charge déséquilibrée :



$$U = 400 \text{ V}$$

$$R_1 = 40 \Omega$$

$$R_2 = 60 \Omega$$

$$R_3 = 30 \Omega$$

- 1- Calculez la tension simple (entre phase et neutre).
- 2- Calculez les courants de charge.
- 3- Calculez la puissance dissipée dans chaque récepteur.
- 4- Tracez le diagramme de Fresnel des courants et tensions.
- 5- Déterminez graphiquement le courant dans le neutre I_N .

1) La tension simple

Le circuit est monté en étoile donc :

$$U = \sqrt{3} \cdot V \Rightarrow V = \frac{U}{\sqrt{3}} = \frac{400}{\sqrt{3}} = 230 \text{ V}$$

2) Les courants de charge : i_1 , i_2 et i_3 .

$$\left\{ \begin{array}{l} i_1 = V_1 / R_1 = 230 / 40 = 5,75 \text{ A} \\ i_2 = V_2 / R_2 = 230 / 60 = 3,8 \text{ A} \\ i_3 = V_3 / R_3 = 230 / 30 = 7,6 \text{ A} \end{array} \right.$$

3) La puissance dissipée :

$$P_1(R_1) = V_1 \cdot i_1 = R_1 \cdot i_1^2 = 230 \times 5,75^2 = 13225,5 \text{ W}$$

$$P_2(R_2) = V_2 \cdot i_2 = R_2 \cdot i_2^2 = 230 \times 3,8^2 = 874 \text{ W}$$

$$P_3(R_3) = V_3 \cdot i_3 = R_3 \cdot i_3^2 = 230 \times 7,6^2 = 1748 \text{ W}$$

4)

Asymétrie

$$V_1(t) = V_m \sin(\omega t)$$

$$V_2(t) = V_m \sin(\omega t - \frac{2\pi}{3})$$


$$V_3(t) = V_m \sin(\omega t - \frac{4\pi}{3})$$

$$I_1(t) = \frac{I_m}{R_1} \sin(\omega t - \varphi_1)$$

$$I_2(t) = \frac{I_m}{R_2} \sin(\omega t - \frac{2\pi}{3} - \varphi_2)$$

$$I_3(t) = \frac{I_m}{R_3} \sin(\omega t - \frac{4\pi}{3} - \varphi_3)$$
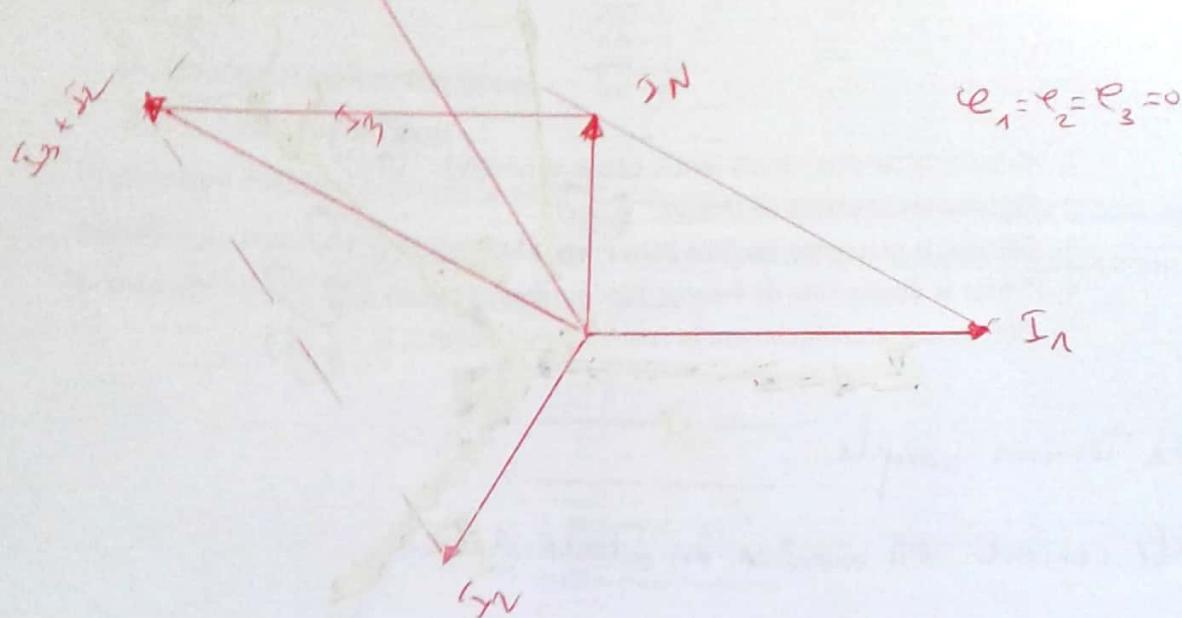
$$V_m = \sqrt{2} \cdot V_{eff} = \sqrt{2} \cdot \cancel{V} = \sqrt{2} \times 230 = 325 \text{ V}$$



puisque les charge sont résistives donc donc $\varphi = 0$.

$$\left. \begin{aligned} I_{m1} &= \frac{V_{m1}}{R_1} = \frac{\sqrt{2} \cdot 230}{40} = 8,1 \text{ A} = \sqrt{2} \times 5,75 \\ I_{m2} &= \frac{V_{m2}}{R_2} = \frac{\sqrt{2} \cdot 230}{60} = 5,4 \text{ A} = \sqrt{2} \times 3,8 \\ I_{m3} &= \frac{V_{m3}}{R_3} = \frac{\sqrt{2} \cdot 230}{200} = 10,8 \text{ A} = \sqrt{2} \times 7,6 \end{aligned} \right\}$$

1 cm \longrightarrow 1 A