

TP : N°2

Câblage d'un schéma va et vient

1. But de la manipulation :

La familiarisation de l'étudiant avec l'appareillage de l'électricité et prendre des initiations à la réalisation des schémas simples rencontrés couramment en domestique.

2. Matériels utilisés :

- 2 interrupteurs va et vient apparents
- 1 douille (avec fixation si possible)
- 1 lampe
- Fil électrique 1.5mm
- 1 boîte de dérivation apparente
- 1 fiche de prise male
- Barrettes de dominos

3. Travail demandé :

Réaliser le câblage, alterné, sur la maquette présentée le :

1- Montage va et vient, schéma de la figure (1).

- En quelques lignes décrire les étapes du travail demandé.
- Conclusion

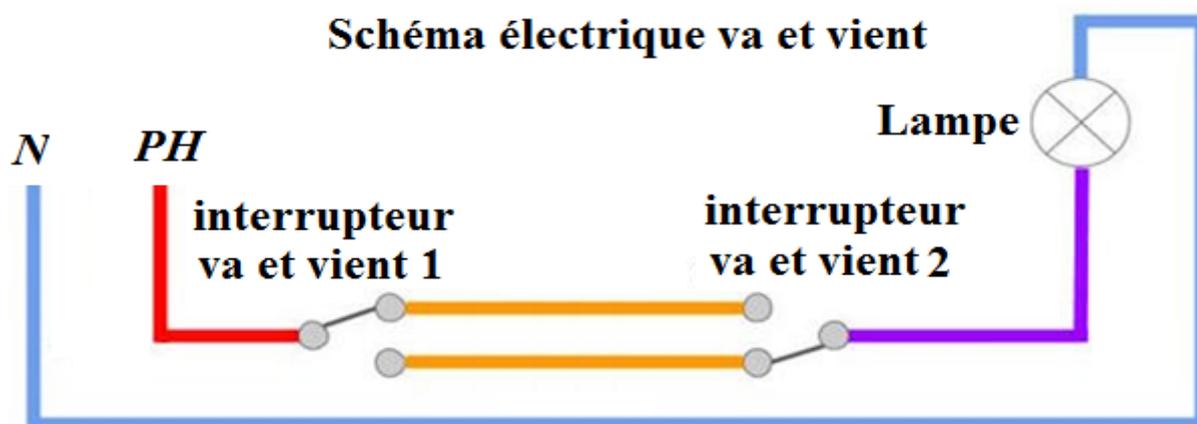


Figure (1)